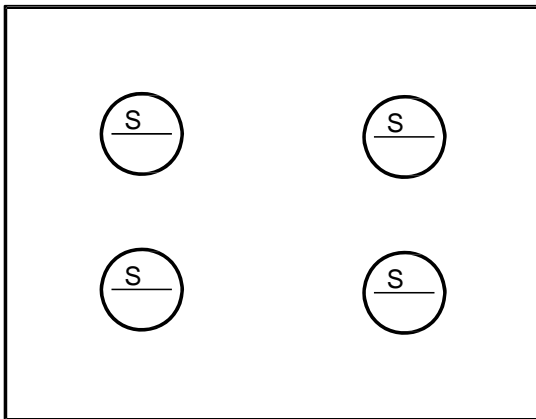




FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES I

CUADERNO DE LA PRÁCTICA 3

Diagrama de estados



Estado	Significado
S_0	estado inicial
S_1	ha llegado el subpatrón (0)
S_2	ha llegado el subpatrón (01)
S_3	ha llegado el patrón (010)

Codificación de estados

Estado	s_1	s_0
S_0		
S_1		
S_2		
S_3		

Tabla de verdad de la función de transición de estados

s_1	s_0	x	s_1'	s_0'
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

Tabla verdad de la función de salida

s_1	s_0	z
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

Mapas de Karnaugh

s_0 _____			
x _____			
0	1	3	2
4	5	7	6

s_1

s_0 _____			
x _____			
0	1	3	2
4	5	7	6

s_1

s_0 _____	
0	1
2	3



s_1

$S_1' =$

$S_0' =$

$Z =$

Diseño

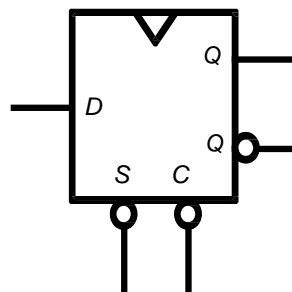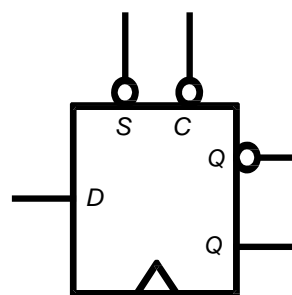

Indíquese para cada elemento y puerto el número de chip y pin correspondiente

